

$$R = \text{Const}$$

$$I \sim U$$

**При неизменном сопротивлении сила тока прямо пропорциональна напряжению**

**При увеличении напряжения на участке цепи - сила тока возрастает.**