

$$U = \text{Const}$$

$$I \sim 1/R$$

При неизменном напряжении сила тока обратно пропорциональна сопротивлению

При увеличении сопротивления на участке цепи - сила тока уменьшается.