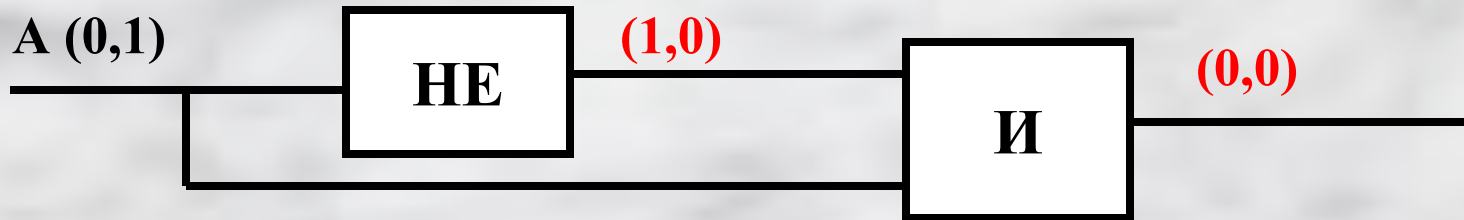


# Задания:

Определить работу логических элементов:

№3.



№4.

